



POLITECNICO
MILANO 1863

**SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
E DELL'INFORMAZIONE**

EXECUTIVE SUMMARY

Progetto di Reti Logiche

LAUREA TRIENNALE IN COMPUTER ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA

Author: MATTEO ROMILIO PASQUAL

Academic year: 2023-2024

1. Introduzione

la Prova Finale di Reti Logiche consiste nell'implementazione di un modulo hardware descritto in VHDL che si interfaccia con una memoria RAM e che esegua le seguenti istruzioni.

Il sistema deve leggere un messaggio costituito da una sequenza di K parole W , il cui valore è compreso tra 0 e 255. Il valore 0 all'interno della sequenza deve essere interpretato come "valore non specificato". La sequenza di K parole W da elaborare è memorizzata a partire da un indirizzo specificato (denominato ADD), ogni 2 byte (ad esempio, ADD , $ADD+2$, $ADD+4$, ..., $ADD+2*(K-1)$).

ESEMPIO: Sequenza di partenza: $ADD=1024$ $K=16$

0 0 0 0 28 0 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 1 0 0 0 5 0 23 0 2 0 0 0

Il byte mancante deve essere completato come descritto di seguito. Il modulo hardware deve completare la sequenza, sostituendo gli zeri con l'ultimo valore letto diverso da zero e inserendo un valore di "credibilità" C nel byte mancante per ogni valore della sequenza. La sostituzione degli zeri avviene copiando l'ultimo valore valido (non zero) letto precedentemente e appartenente alla sequenza. Il valore C associato ad ogni parola W viene memorizzato in memoria nel byte subito successivo (ad esempio, $ADD+1$ per W in ADD , $ADD+3$ per W in $ADD+2$, ...). Il valore C è sempre maggiore o uguale a 0 ed è reinizializzato a 31 ogni volta che si incontra un valore W diverso da zero. Quando C raggiunge il valore 0, non viene ulteriormente decrementato.

Il valore di credibilità C è pari a 31 ogni volta che il valore W della sequenza è non zero

ESEMPIO: in $ADD=1024+4=1028$

28 0 614 0 => 28 31 614 31.

Il valore di credibilità C invece viene decrementato rispetto al valore precedente ogni volta che si incontra uno zero in W

ESEMPIO: in $ADD=1024+6=1030$

614 0 0 0 0 0 => 614 31 614 30 614 29 .

Nota: Se il primo dato della sequenza è pari a zero, il suo valore rimane invariato e il valore di credibilità viene impostato a 0 (zero). Lo stesso vale fino al raggiungimento del primo dato della sequenza con un valore diverso da zero.

ESEMPIO: in $ADD=1024$

0 0 0 0 => 0 0 0 0.

In accordo con il comportamento delineato, la sequenza conclusiva sarà caratterizzata dalla presenza delle informazioni di credibilità richieste.

ESEMPIO: Sequenza finale ADD=1024 K=16

0 0 0 0 28 31 614 31 614 30 614 29 614 28 614 27 614 26 100 31 1 31 1 30 5 31 23 31 2 31 2 30

1.1. Entity

L'entità del modulo da implementare è definita con tre ingressi primari: uno di 1 bit per il segnale START, uno di 16 bit per il segnale ADD e uno di 10 bit per il segnale K. Inoltre, il modulo dispone di un unico segnale di uscita primario di 1 bit, denominato DONE. Il modulo è sincrono rispetto al segnale di clock (CLK), che è unico per l'intero sistema, ed è interpretato sul fronte di salita del clock. L'unica eccezione è il segnale di reset (RESET), che è asincrono.

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.NUMERIC_STD.all;
4
5  --entity of project_reti_logiche
6  entity project_reti_logiche is
7      Port (
8          i_clk : in std_logic;          --in clock signal
9          i_rst : in std_logic;          --in rst signal
10         i_start : in std_logic;        --in start signal
11         i_add : in std_logic_vector(15 downto 0); --in starting address
12         i_k : in std_logic_vector(9 downto 0); --in number of iteration
13
14         o_done : out std_logic;         --out done signal
15
16         o_mem_addr : out std_logic_vector(15 downto 0); --set address in RAM
17         i_mem_data : in std_logic_vector(7 downto 0); --read data from RAM at address o_mem_addr
18         o_mem_data : out std_logic_vector(7 downto 0); --write data in RAM at address o_mem_addr
19         o_mem_we : out std_logic;       --RAM Write enable
20         o_mem_en : out std_logic;       --RAM memory enable
21     );
22 end project_reti_logiche;
23 --end entity of project_reti_logiche

```

Figure 1: Entity interface

1.2. Specifica dei segnali

Ogni segnale all'interno del sistema segue le seguenti regole:

- All'istante iniziale, corrispondente al reset del sistema, l'uscita DONE deve essere 0.
- Ogni volta che il segnale di RESET viene emesso (RESET = 1), il modulo viene reinizializzato.
- Quando RESET ritorna a zero, il modulo inizia l'elaborazione quando il segnale START in ingresso viene portato a 1 (Considerando che prima del primo START = 1 verrà sempre dato RESET = 1).
- Il segnale START rimane alto fino a quando il segnale DONE non viene portato alto;
- Al termine dell'elaborazione il modulo alza il segnale DONE a 1 per notificare la fine e il segnale rimane alto fino a quando il segnale START non viene riportato a 0 (Durante questo periodo, un nuovo segnale START non può essere emesso fintanto che DONE è alto).
- Quando il segnale di START viene impostato a 1 (e per tutto il periodo in cui rimane alto), i primi indirizzo e dimensione della sequenza da elaborare vengono impostati sugli ingressi ADD e K.
- Prima di alzare il segnale DONE, il modulo deve aggiornare la sequenza e i relativi valori di credibilità al valore opportuno, seguendo la descrizione generale del modulo.

2. Architettura

Una volta definite il comportamento desiderato, l'interfaccia dell'entity e la specifica dei segnali, si procede con la progettazione dell'architettura del componente hardware. Questo approccio si basa sulla costruzione di una macchina a stati (FSM) gestisce tutte le operazioni necessarie. Gli stati presenti

saranno: S_RST, S_ZERO, S_ZERO_READ, S_ZERO_CHOICE, S_READ_MEM, S_CHOICE, S_R2W_31, S_WRITE_MEM_CRED31, S_R2W_NUMPREC, S_WRITE_MEM_NUMPREC, S_R2W_CREDX, S_WRITE_MEM_CREDX, S_MOVE_ADD2, S_END. Ognuno di essi svolgerà una determinata attività e al fronte di salita del clock renderà effettive le modifiche passando poi allo stato successivo. L'unico stato con accesso asincrono è quello di reset.

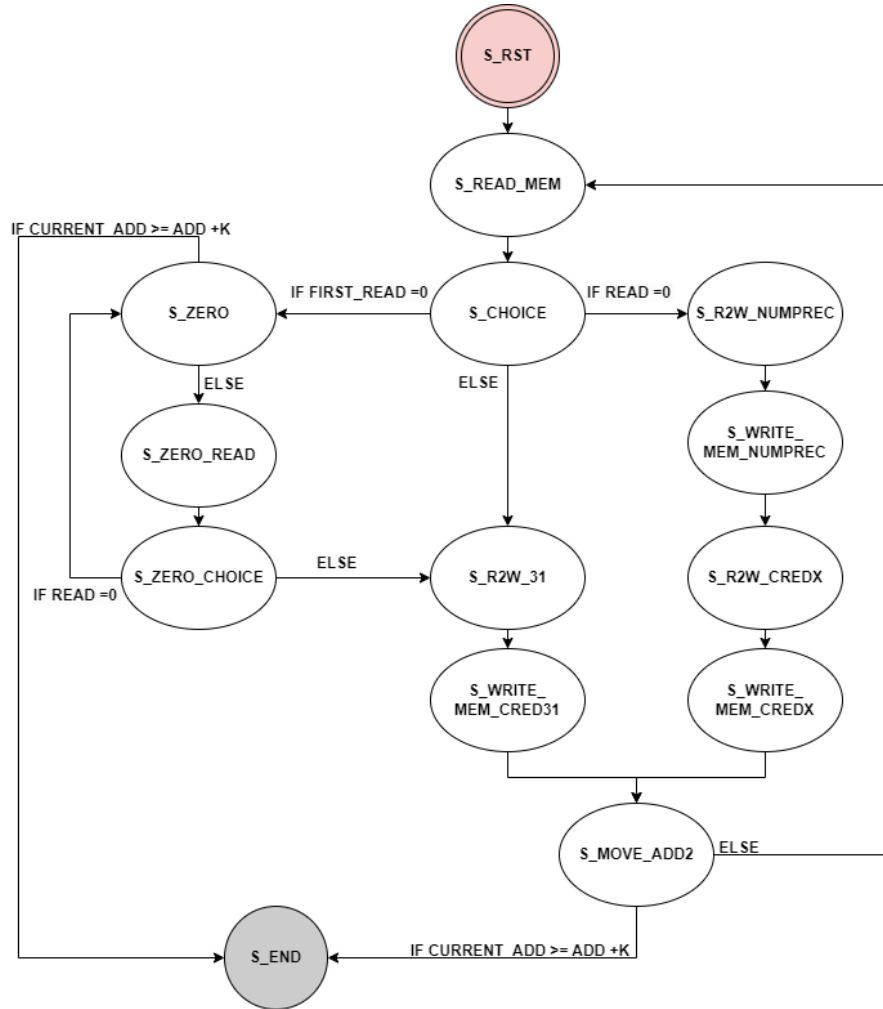


Figure 2: FSM

In VHDL il set degli stati verrà implementato attraverso un segnale `current_state` di tipo `state_type` e inizializzato di default allo stato di reset. `state_type` è un nuovo tipo di dato enumerativo contenente i nomi degli stati.

```

28  type state_type is (S_RST,          --reset state
29                      S_ZERO,S_ZERO_READ,S_ZERO_CHOICE,    --Starting 0
30                      S_READ_MEM,S_CHOICE,                  --read state:read + choiche_on_read_data
31                      S_R2W_31,S_WRITE_MEM_CRED31,          --write 1 case state: ready_to_write + write31
32                      S_R2W_NUMPREC,S_WRITE_MEM_NUMPREC,    --write 2ndA case state: ready_to_write + write_current_word
33                      S_R2W_CREDX,S_WRITE_MEM_CREDX,        --write 2ndB case state: ready_to_write + write_current_credibility
34                      S_MOVE_ADD2,                          --update address state + o_done = 1
35                      S_END                                --end state: set o_done to 0 when i_start returns to 0
36  );
37  signal current_state : state_type := S_RST; --current state

```

Figure 3: State_type

Il progetto è stato sviluppato in un unico modulo contenente un solo processo con sensitivity list contenente `i_clk` e `i_rst` e per garantire il corretto funzionamento, è necessario definire delle variabili per memorizzare informazioni cruciali. Queste variabili includono:

- ‘current_credibility’: memorizza il valore di credibilità corrente.
- ‘next_credibility’: memorizza il valore di credibilità futuro.
- ‘current_word’: memorizza l’ultima parola diversa da zero letta.
- ‘current_temp_add’: memorizza l’indirizzo progressivo corrente.
- ‘next_temp_add’: memorizza l’indirizzo successivo in cui ci si sposterà.

```

42     variable current_credibility : std_logic_vector (7 downto 0);  --current credibility
43     variable next_credibility : std_logic_vector (7 downto 0);      --next credibility = current credibility -1
44
45     variable current_word : std_logic_vector (7 downto 0);          --word read
46
47     variable current_temp_add : std_logic_vector(15 downto 0);       --current RAM address (from i_add to i_add + i_k)
48     variable next_temp_add : std_logic_vector(15 downto 0);         --next RAM address = current RAM address +2

```

Figure 4: Variables

Di seguito sarà descritto il comportamento di ciascuno stato, nonché gli stati successivi.

2.1. Reset state

È necessario distinguere tra segnale di reset e stato di reset. Durante l’esecuzione del programma, il segnale di reset viene innanzitutto emesso dal testbench. Il modulo reagisce portando a zero tutti i segnali di uscita, ponendo i valori delle variabili a zero 0 e infine posiziona il current_state nello stato di reset. Nello stato di reset (**S_RST**) vero e proprio, il modulo attende il segnale di inizio (i_start). Una volta ricevuto, avvia il processo di inizializzazione per la lettura in memoria e modifica il current_state assegnandolo allo stato di lettura.

```

52     if i_rst = '1' then
53         -- reset signal: all signals set at 0 and when i_start is setted to 1: (next_state <= S_R2R;)
54         o_done <= '0';
55         o_mem_en <= '0';
56         o_mem_we <= '0';
57         o_mem_addr <= (others => '0');
58         o_mem_data <= (others => '0');
59         current_credibility := (others => '0');
60         current_word := (others => '0');
61         current_temp_add := (others => '0');
62         next_credibility := (others => '0');
63         next_temp_add := (others => '0');
64         current_state <= S_RST;
65
66     elsif rising_edge(i_clk) then
67         case current_state is
68
69             when S_RST =>
70                 --RESET STATE: wait i_start then RAM memory Ready To Read
71                 if i_start = '1' then
72                     o_mem_addr <= i_add;
73                     current_temp_add := i_add;
74                     o_mem_en <= '1';
75                     o_mem_we <= '0';
76                     current_state <= S_READ_MEM;
77                 else current_state <= S_RST;
78                 end if;

```

Figure 5: Reset

2.2. Read and Choice state

Nello stato di lettura in memoria (**S_READ_MEM**), il modulo legge e porta gli enable della memoria a zero così da mantenere il dato per lo stato successivo infine modifica il current_state assegnandolo allo stato di decisione. Nello stato di decisione (**S_CHOICE**), il modulo decide in base alla parola letta cosa fare:

- se la parola è zero ed è la prima letta assegna il current_state allo stato chiamato zero;

- se la parola è zero ma non è la prima letta assegna il `current_state` allo stato che scriverà la parola precedente diversa da zero e aggiorna il valore della credibilità corrente
- se la parola non è zero assegna il `current_state` allo stato che scriverà la credibilità 31, aggiorna credibilità corrente a 31 e credibilità successiva a 30

```

80 when S_READ_MEM =>
81   --RAM memory Read and freeze ram: (o_mem_en <= '0' + o_mem_we <= '0')
82   o_mem_en <= '0';
83   o_mem_we <= '0';
84   current_state <= S_CHOICE;
85
86 when S_CHOICE =>
87   --RAM data available: make the choice
88   if i_mem_data = "00000000" and current_temp_add = i_add then
89     --sequence starts with 0
90     current_state <= S_ZERO;
91   elsif i_mem_data = "00000000" then
92     --current word is 0
93     current_state <= S_R2W_NUMPREC;
94     current_credibility := next_credibility;
95   else
96     -- current word is a number
97     current_state <= S_R2W_31;
98     current_word := i_mem_data;
99     next_credibility := "00011110";
100    current_credibility := "00011111";
101  end if;

```

Figure 6: Read and choice states

2.3. Write credibility 31 states

La scrittura della credibilità a 31 necessita di due stati:

Il primo (**S_R2W_31**) che inizializza la procedura alzando i due enable a uno, settando l'address prescelto per la scrittura e passando il `current_state` allo stato di scrittura effettivo.

Il secondo (**S_WRITE_MEM_CRED31**) invece scrive effettivamente la memoria, aggiorna il prossimo valore dell'address e passa il `current_state` allo stato di controllo dell'indirizzo.

```

103 when S_R2W_31 =>
104   --set memory read to write at ADD +1
105   o_mem_addr <= std_logic_vector(SIGNED(current_temp_add) + 1);
106   o_mem_en <= '1';
107   o_mem_we <= '1';
108   current_state <= S_WRITE_MEM_CRED31;
109
110 when S_WRITE_MEM_CRED31 =>
111   --write credibility = 31 and update next temp add
112   o_mem_data <= "00011111";
113   o_mem_en <= '1';
114   o_mem_we <= '1';
115   next_temp_add := std_logic_vector(SIGNED(current_temp_add) + 2);
116   current_state <= S_MOVE_ADD2;

```

Figure 7: Write credibility 31

2.4. Write credibility X states

In questo set di stati prima si scrive la parola precedente poi si scrive la credibilità corrente X. La scrittura della parola necessita di due stati:

Il primo (**S_R2W_NUMPREC**) che inizializza la procedura alzando i due enable a uno, settando l'address prescelto per la scrittura e passando il `current_state` allo stato di scrittura effettivo.

Il secondo (**S_WRITE_MEM_NUMPREC**) invece scrive effettivamente la memoria e passa il `current_state` allo stato di controllo dell'indirizzo.

La scrittura della credibilità a X, come quella a 31, necessita di due stati:

Il primo (**S_R2W_CREDX**) che inizializza la procedura alzando i due enable a uno, settando l'address prescelto per la scrittura e passando il `current_state` allo stato di scrittura effettivo.

Il secondo (**S_WRITE_MEM_CREDX**) invece scrive effettivamente la memoria, aggiorna il prossimo valore dell'address e passa il `current_state` allo stato di controllo dell'indirizzo.

```

124 when S_WRITE_MEM_NUMPREC =>
125   --write the previous word
126   o_mem_data <= current_word;
127   o_mem_en <= '1';
128   o_mem_we <= '1';
129   next_temp_add := std_logic_vector(SIGNED(current_temp_add) + 2);
130   current_state <= S_R2W_CREDX;
131
132 when S_R2W_CREDX =>
133   --set memory read to write at ADD +1
134   o_mem_addr <= std_logic_vector(SIGNED(current_temp_add) + 1);
135   o_mem_en <= '1';
136   o_mem_we <= '1';
137   current_state <= S_WRITE_MEM_CREDX;
138
139 when S_WRITE_MEM_CREDX =>
140   ----write credibility = 31 and update next temp add
141   o_mem_data <= current_credibility;
142   if current_credibility >= "00000001" then
143     next_credibility := std_logic_vector(SIGNED(current_credibility) - 1);
144   end if;
145   o_mem_en <= '1';
146   o_mem_we <= '1';
147   current_state <= S_MOVE_ADD2;

```

Figure 8: Write credibility X

2.5. Zero states

Questa parte dell' FSM è formata da tre stati in loop e viene attivata solamente quando leggo uno zero all'inizio della sequenza

- **S_ZERO**: controlla se la sequenza è finita e assegna di conseguenza `current_state` allo stato di fine e `o_done` a 1 se la sequenza è effettivamente finita altrimenti prepara la memoria per una nuova lettura
- **S_ZERO_READ**: compie la nuova lettura
- **S_ZERO_CHOICE**: se il valore letto è ancora zero fa ripartire il loop altrimenti assegna di conseguenza `current_state` nello stato di scrittura 31.

2.6. Move ADD state

Nello stato di ADD (**S_MOVE_ADD2**) il modulo controlla se il valore dell'current address è maggiore o uguale dell'address di partenza sommato al valore K.

In caso affermativo la sequenza è finita dunque assegna di conseguenza `current_state` allo stato di fine e `o_done` a 1. In caso negativo invece prepara la memoria per essere letta nuovamente e assegna di conseguenza `current_state` allo stato di lettura della memoria.

```

164 when S_ZERO =>
165     --Check if the sequence is finished
166     if SIGNED(current_temp_add) >= 2*SIGNED(i_k) + SIGNED(i_add) -2 then
167         --go to end state
168         current_state <= S_END;
169         o_done <= '1';
170     else
171         --ready to read a new value
172         next_temp_add := std_logic_vector(SIGNED(current_temp_add) + 2);
173         o_mem_addr <= next_temp_add;
174         o_mem_en <= '1';
175         o_mem_we <= '0';
176         current_state <= S_ZERO_READ;
177     end if;
178
179 when S_ZERO_READ =>
180     --read + freeze
181     current_temp_add := next_temp_add;
182     o_mem_en <= '0';
183     o_mem_we <= '0';
184     current_state <= S_ZERO_CHOICE;
185
186 when S_ZERO_CHOICE =>
187     --make the choice again
188     if i_mem_data = "00000000" then
189         current_state <= S_ZERO;
190     else
191         current_state <= S_R2W_3l;
192         current_word := i_mem_data;
193         next_credibility := "00011110";
194         current_credibility := "00011111";
195     end if;

```

Figure 9: Zero states

```

149 when S_MOVE_ADD2 =>
150     --check if the sequence is finished ADD' >= ADD + K
151     if SIGNED(next_temp_add) >= 2*SIGNED(i_k) + SIGNED(i_add) then
152         --set o_done to 1 and go to the end
153         current_state <= S_END;
154         o_mem_en <= '0';
155         o_mem_we <= '0';
156         o_done <= '1';
157     else
158         --restart with a new read
159         current_temp_add := next_temp_add;
160         o_mem_addr <= next_temp_add;
161         o_mem_en <= '1';
162         o_mem_we <= '0';
163         current_state <= S_READ_MEM;
164         o_done <= '0';
165     end if;

```

Figure 10: Move ADD state

2.7. END state

Nello stato di END (**S_END**) l'analisi della sequenza è già terminata e il segnale di DONE è già stato portato a uno conformemente alle specifiche è richiesto di attendere finché il segnale di START non ritorna a uno. Una volta che ciò avviene, il segnale DONE deve essere abbassato a zero e il programma può considerarsi terminato. Inoltre il `current_state` è portato allo stato di reset per essere pronto ad

una nuova elaborazione

NB: il testbench termina solamente quando il segnale di done torna a zero.

```

167 when S_END =>
168   --wait that i_start coe back to 0 then reset o_done to 0
169   if i_start <= '0' then
170     o_done <= '0';
171     current_state <= S_RST;
172   end if;

```

Figure 11: END state

3. Risultati sperimentali

La sintesi e l'implementazione del modulo hardware sono state entrambi svolte con impostazioni di default (Vivado 2016) e con FPGA target xc7a200tsbg484-1 (Artix-7):

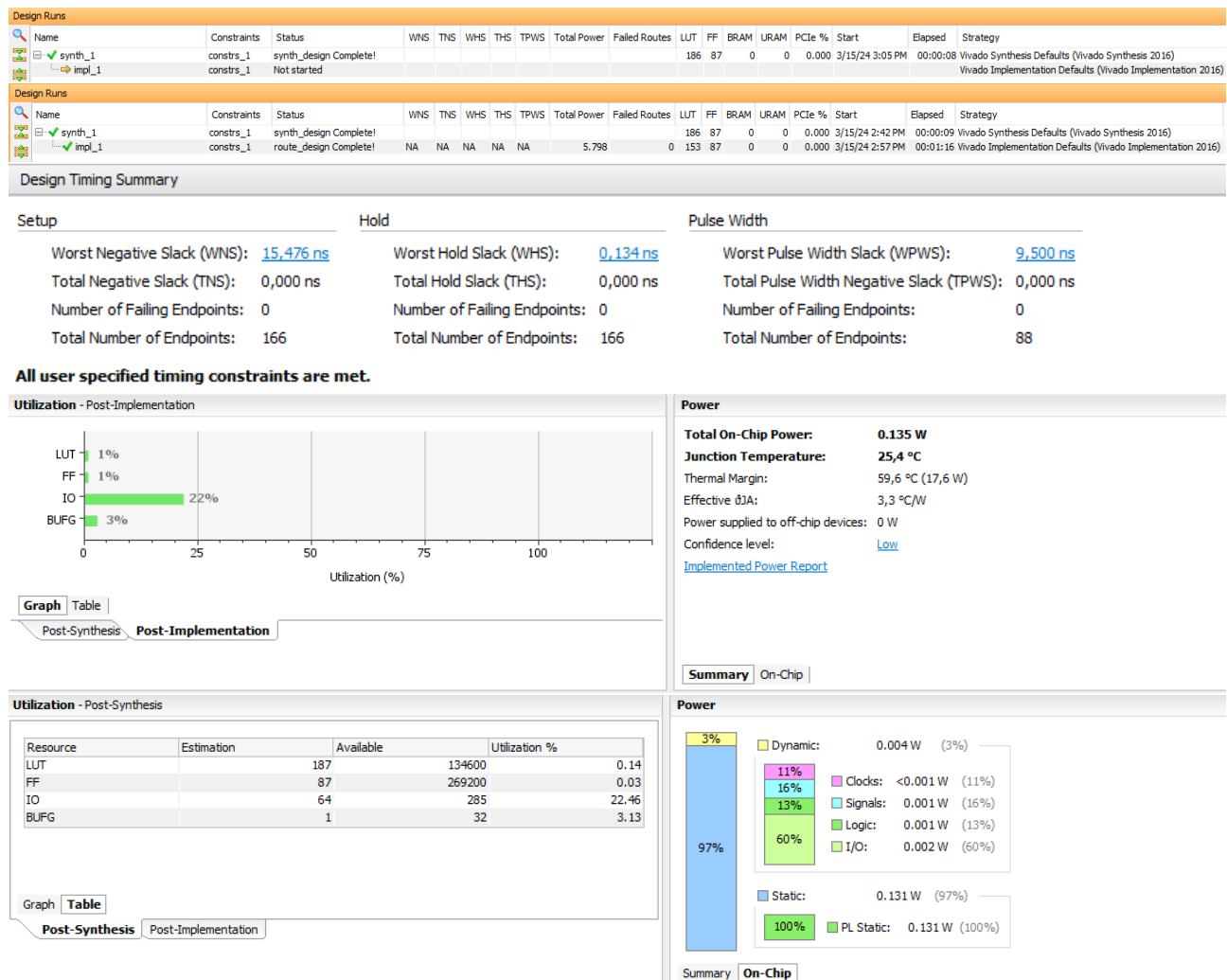


Figure 12: Synthesis report

Dai risultati di sintesi ed implementazione si evince che:

- La sintesi è stata completata con successo entro un intervallo di tempo di 8 secondi, con l'utilizzo di 186 look-up table e 87 flip-flop.
- L'implementazione è stata completata con successo entro un intervallo di tempo di 1 minuto e 8 secondi, con l'utilizzo 153 look-up table e 87 flip-flop.

- Non ci sono failed route quindi tutti i collegamenti sono risultati efficaci.
- Non sono presenti LATCH.
- La percentuale di Look-Up Table, Flip Flop e BUFG risulta essere molto bassa, rispettivamente dello 0.11%, dello 0.03% e del 3.13%, conformemente alle specifiche del progetto.
- Lo slack time, ovvero il tempo rimanente ad ogni ciclo di clock dopo le elaborazioni, nel caso peggiore è di 15,47ns rispetto ad un clock di 20ns dunque ad ogni ciclo di clock rimane il 77% di tempo libero.
- Data la considerazione precedente saremmo in grado di dimezzare il clock a 10ns avanzando comunque del tempo per eventuali altre operazioni.
- La percentuale di IO al 22.46% è elevata, principalmente a causa delle dimensioni dei bus utilizzati. In particolare, la presenza di bus indirizzi da 15 bit contribuisce in modo significativo.
- Il consumo complessivo è ridotto, con particolare attenzione al consumo statico sotto 0.1W e il consumo dinamico praticamente assente (0.004W).

3.1. Post synthesis simulation

In questa sezione, verranno analizzati i testbench utilizzati per verificare il corretto funzionamento del modulo hardware progettato. I test verranno suddivisi in due sezioni: la prima analizzerà il corretto funzionamento con stringhe diverse, mentre la seconda controllerà le esecuzioni successive e il reset durante un'esecuzione. Tutti i test proposti superano con successo sia la behavioural simulation, sia la simulazione post-sintesi (timing e funzionale), che anche la simulazione post-implementazione (timing e funzionale).

TEST SU STRINGHE

TEST 1: DEFAULT

Il Test verifica le funzionalità di base del modulo. Test già presente all'interno del testbench di default.

```
scenario_input = (128, 0, 64, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 1, 0, 0, 0, 5, 0, 23, 0, 200, 0, 0, 0);
scenario_full = (128, 31, 64, 31, 64, 30, 64, 29, 64, 28, 64, 27, 64, 26, 100, 31, 1, 31, 1, 30, 5, 31, 23,
31, 200, 31, 200, 30);
```

Failure: Simulation Ended! TEST PASSATO (EXAMPLE)

```
launch_simulation: Time (s): cpu = 00:00:01; elapsed = 00:00:10. Memory (MB): peak = 1713.980;
gain = 0.000. $finish called at time : 2513 ns
```

TEST 2: CREDIBILITA' SEMPRE MAGGIORE DI 0

[illegible]

TEST3: SEQUENZA INIZIALE DI 0

```

Il test verifica che se la sequenza iniziale di zero viene effettivamente ignorata.
scenario_input = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 5, 0, 23, 0, 200, 0, 0, 0);
scenario_full = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 31, 1, 30, 5, 31, 23, 31, 200, 31, 200, 30);
Failure: Simulation Ended! TEST PASSATO (EXAMPLE)
launch_simulation: Time (s): cpu = 00:00:18; elapsed = 00:00:34. Memory (MB): peak = 1687.879;
gain = 895.016. $finish called at time : 2513 ns

```

TEST4: SEQUENZA DI 0

Il test verifica che se la sequenza è formata completamente da zero la ram non subisce variazioni.

```
scenario_input = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
scenario_full = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
Failure: Simulation Ended! TEST PASSATO (EXAMPLE)
launch_simulation: Time (s): cpu = 00:00:00; elapsed = 00:00:06. Memory (MB): peak = 1706.266;
gain = 0.000. $finish called at time : 1670 ns
```

TEST SU SEGNALI

TEST 1: ESECUZIONI SUCCESSIVE

Il Test verifica la corretta esecuzione dell'analisi di due scenari consecutivi (il testbench è stato modificato per tenere conto di questa situazione). Come da specifica se un secondo start viene eseguito dopo che il done è tornato a zero il modulo inizierà una nuova esecuzione.

Failure: Simulation Ended! TEST PASSATO (EXAMPLE)

 


Figure 13: Esecuzioni successive

TEST 1: RESET INTERRUPTENTE

Il Test verifica che un reset a metà esecuzione non comprometta la corretta uscita ma anzi faccia ripartire il procedimento da capo. Il risultato può variare nella parte di stringa già analizzata poichè gli zero sono già stati riscritti (il testbench è stato modificato per tenere conto di questa situazione).

Failure: Simulation Ended! TEST PASSATO (EXAMPLE)

 


Figure 14: Reset interrompente

4. Conclusioni

La macchina a stati progettata è in grado di funzionare come da specifica manipolando stringhe e associando ad ogni valore una propria credibilità.

La corretta sintesi del modulo hardware sottolinea il successo complessivo delle varie fasi del processo di progettazione. In un secondo momento l'analisi dei dati ottenuti evidenzia un completamento adeguato impiegando risorse hardware in maniera ottimizzata. L'assenza di problematiche quali failed route e latch testimonia una corretta progettazione. La percentuale di utilizzo delle risorse hardware e il tempo di clock di 20ns risultano conformi alle linee guida del progetto.

Ulteriormente, i test condotti attraverso i testbench dimostrano la piena funzionalità del modulo hardware in diverse situazioni, confermando l'aderenza alle specifiche di progetto. Le condizioni particolari sono tutte state testate positivamente.

In sintesi, il modulo hardware progettato e sintetizzato emerge come una soluzione robusta, affidabile ed efficiente, capace di soddisfare appieno le esigenze del progetto.